
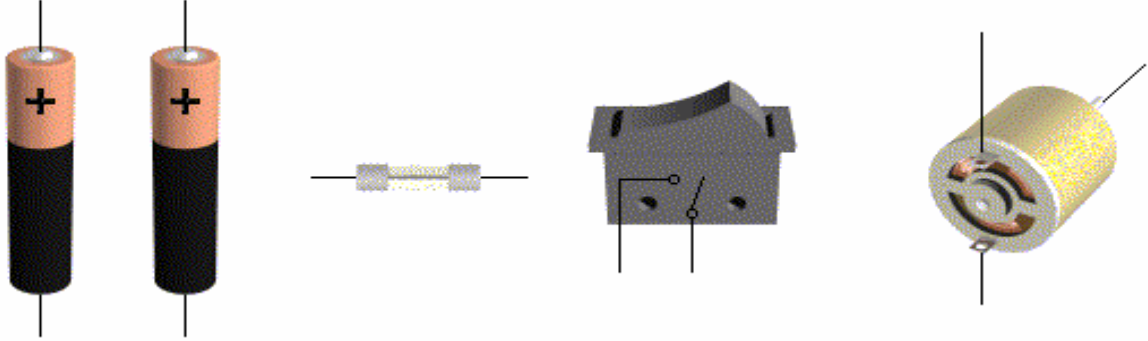


..... : الإسم	اختبار كتابي عدد 2	المدرسة الإعدادية
..... : اللقب	في مادة التربة التكنولوجية	حليمة الشعيوني-عقارب
..... : الرقم	التوقيت: 15 دق الضارب: 1	التاريخ: .....
/20	الفصل: 8 أساسي.....	الأستاذ: معز السماوي

## 1- اربط مكونات الدارة: (2.5ن)

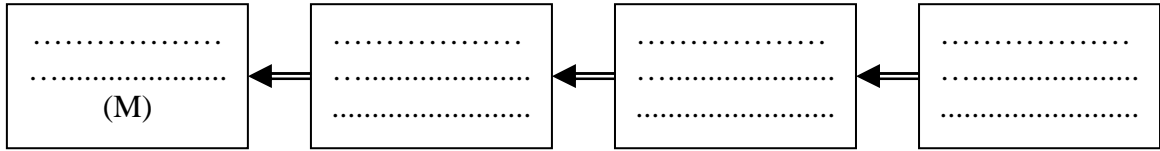

## 2- جزئ مكونات الدارة إلى كتل وظيفية: (4ن)



## 3- أكمل الجدول بما يناسب: (7.5ن)

المكونات	الكتلة	الوظيفة	الرسم المقنن
بطارية (3 V)	التغذية	.....	.....
.....	.....	.....	2 A
.....	.....	.....	.....
محرك (M)	.....	.....	.....

## 4- أكمل رسم الدارة الكهربائية باستعمال الرموز المقننة: (4ن)



## 5- ادرج « امبير متر » و « فولت متر » لقيس جهد القابل: (2 ن)