

الاسم... اللقب..... الرقم.....		الاختبار كتابي عدد2 المادة تربية تكنولوجية	المدرسة الإعدادية 20 مارس المرناقية الأستاذ الهادي العبيدي 2011-2010
التاريخ.....	التوقيت 30 دق	8أساسي	العدد 20 /.....

التمرين الأول

- 1- (ضع العلامة X أمام الإجابة المناسبة)
 لحماية المستعمل من الصدمات الكهربائية نستعمل (2)
 - صهيرة
 - سلك أرضي
 - قاطع ألي
 - قاطع فارقي

2- أربط بما يناسب (1)

* متقبل

- القاطع الألي * مصدر تغذية

* عنصر تحكم

* عنصر حماية


3- متى يفتح القاطع الألي الدارة الكهربائية؟ (4)

.....

4- لماذا تجهز الأجهزة الكهربائية ذات الهياكل المعدنية بسلك أرضي؟ (2)

.....

التمرين الثاني (3)

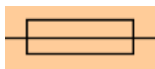الاسم	الرمز
	
قاطع ألي	
قاطع فارقي	

التمرين الثالث(3)

المتقبل	الطاقة التي يتقبلها	الطاقة التي يولدها
		
		
		

التمرين الرابع(5)

مستعملا أدوات الهندسة أنجز رسما مقننا لدارة كهربائية تتكون من العناصر التالية

