

الاسم: .....  
اللقب: .....  
القسم: 8 أساسى .....

..... 20 .....

فرض تألفي - 1-  
تربيـة تكنـولوجـية  
توقيـت : 60 د  
2014/2013


المدرسة الاعدادية  
المنار 2

إعداد: ماهر القسمطيني



5

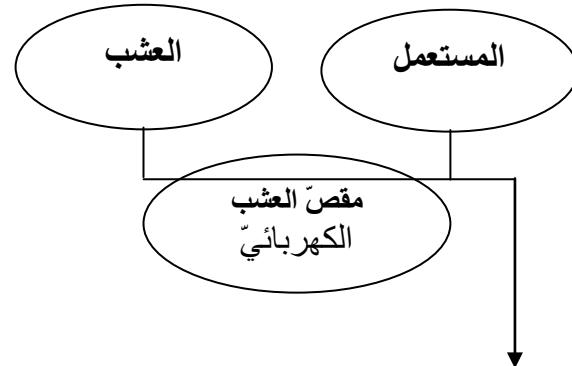
التمرين الأول : المنتج هو مقص العشب الكهربائي.



1 - معتمدا على أداة التعبير الوظيفي المعطاة، استنتاج الحاجة التي من أجلها صنع المنتج : يمكن .....

2 - أكمل الجدول بما يناسب : أصيغ وأنتم تحديد خاصيات وظائف الخدمات بتعمير الجدول التالي مستعينا بأداة التعبير الوظيفي الموجودة بالصفحة الموالية و كذلك بالمعطيات التالية : \*  $70 \text{ dcm}^3$  \* أحمر و أسود.  
 $2A \pm 5^\circ\text{C}$  \* الثمن \*  $50^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$  \* الجهد \*  $500 \text{ د} \pm 0.5 \text{ د}$ .  
 ملاحظة : بقية الفراغات ليست معطاة.

الرمز	الوظيفة	المعيار	مستوى المعيار	الليونة
يمكن .....	..... ..... .....	ارتفاع.....	5 سم	.....
يشغل .....	..... ..... .....	.....	230V	$\pm 10\text{V}$
.....	..... ..... .....	الشدة	.....	$\pm 0.1\text{A}$
يتحمل .....	..... ..... .....	الحرارة	.....	.....
.....	..... ..... .....	الرطوبة	.....	.....
.....	..... ..... .....	.....	.....	.....
.....	..... ..... .....	.....	.....	.....

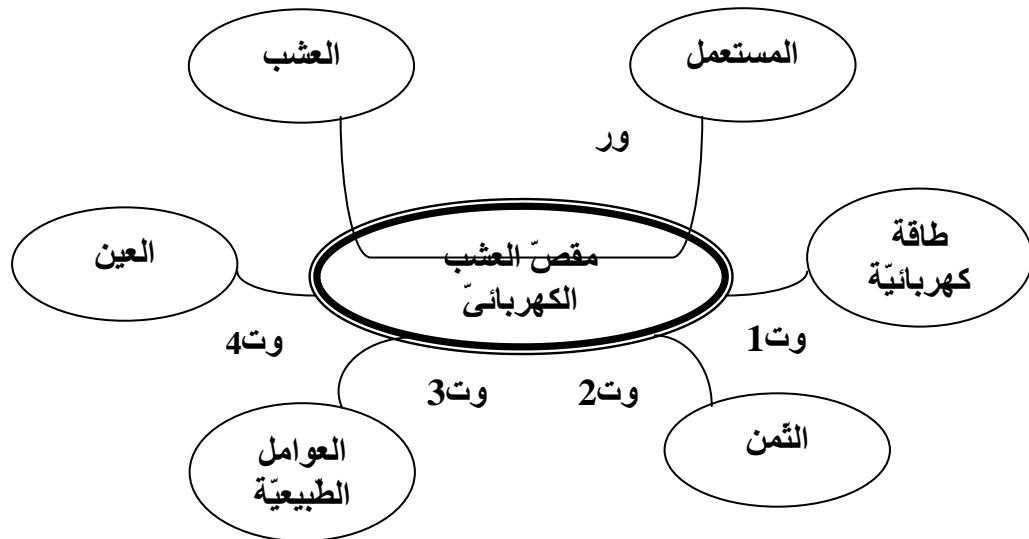

.....  
1.75

التمرين الثاني : أكمل الجدول التالي بما يناسب :

تصنيف الدائن				مصادر المواد البلاستيكية		
المواد	المواد	الدائن	الدائن	مصدر	مصدر	مصدر
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

.....  
3

التمرين الثالث :

1- أتمم الجدول بما يناسب :

الوظيفة	الرمز المقنن	المكون
قياس ..... ويركب ب.....	.....	الفولطметр
قياس ..... ويركب ب.....	.....	الامبير متر
يتحول ..... إلى طاقة	.....	المحرك (طاقة مستمرة)
يتحول ..... إلى طاقة	.....	جرس كهربائي


.....  
2

2- أربط بين المكونات بما يلزم من أسلاك للحصول على دارة سليمة تقاد في بها المقادير الفيزيائية الكهربائية بواسطة اجهزة القياس المعطاة :


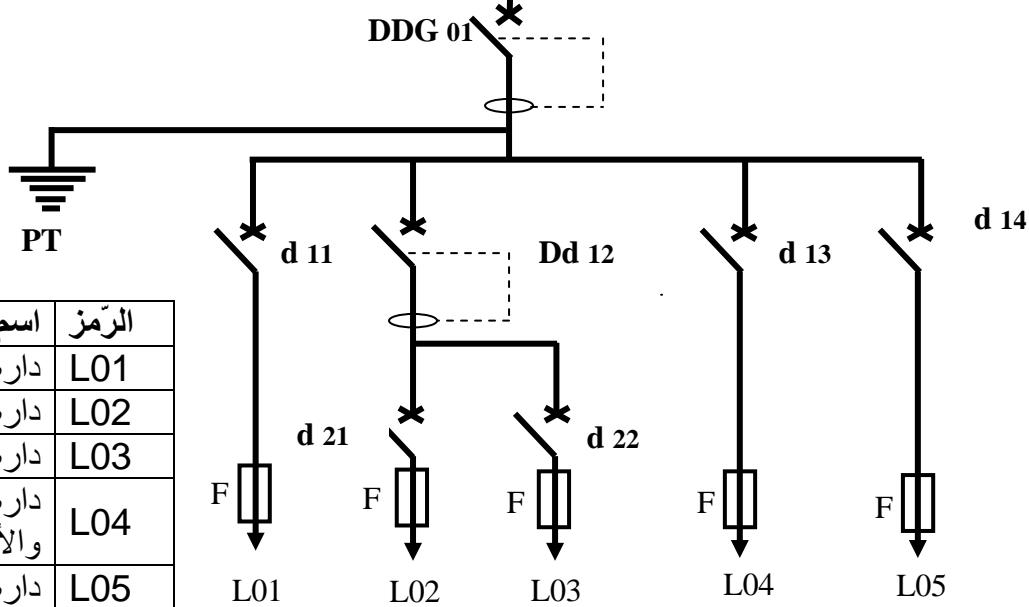
## عدد الطاقة الكهربائية

**الثمين الرابع :**  
بالإعتماد على الرسم  
البياني المقتن المعطى





**١- أكمل تعمير الجدول التالي بتحديد أهم عناصر الحماية الموجودة على الرسم المقنن للخزانة الكهربائية**

الوظيفة العامة	اسم الجهاز	
.....	.....	<b>DDG01</b>
.....	.....	<b>d11</b>
.....	.....	<b>PT</b>

**تمرين رقم 3 :** نريد التحكم عن بعد في محرك M سيارة صغيرة (لعبة) ولذلك تم تركيب الدارتين التاليتين.

- ١- أحدد دارة الباث في جهاز التحكم عن بعد و دارة المقابل وأتمم رسم رموز الصمامات: D.I.R و P.D و LED.

## 2 - أكمل بما يناسب من الكلمات :

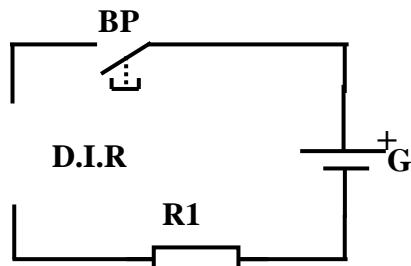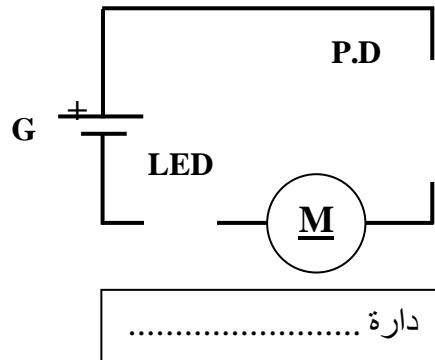

عند الضغط على الزر BP يشع الصمام في دارة .....

فِيؤْتَرُ فِي الصَّمَامِ ..... وَ عَنْهَا يُسْمَحُ بِمَرْوَرٍ

فِي دَارَةِ ..... فِي الصَّمَامِ ..... كَمَا يُشْتَغِلُ

و يدیر عجلات .....  
السيارة.

2.25