



/20

التوقيت: 60 دق
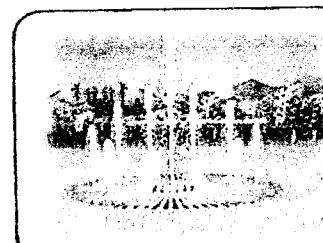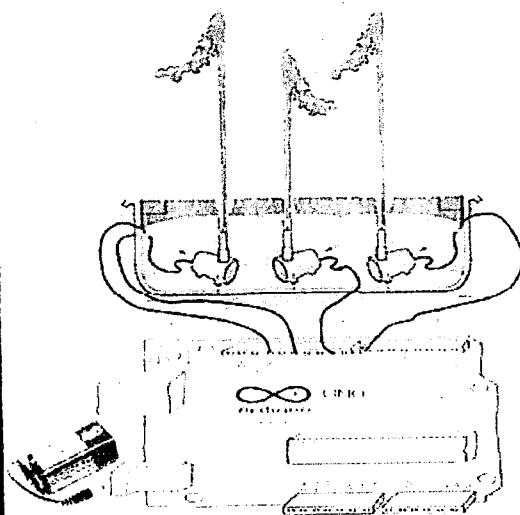
## فرض تأليفي بمادة فى التكنولوجيا

المدرسة الاعدادية  
زاوية الجديد  
2022 - 2023  
الأستاذ: مروان بن طاب

القسم : 7 أساسى ... الرقم: ..... اللقب : .....



المنسخ :


### النافورة الراقصة

تقديم :

تستخدم النافورة الراقصة من أجل الترفيه والأعمال الإستعراضية و ذلك بضبط حركة المياه عن طريق البرمجة .
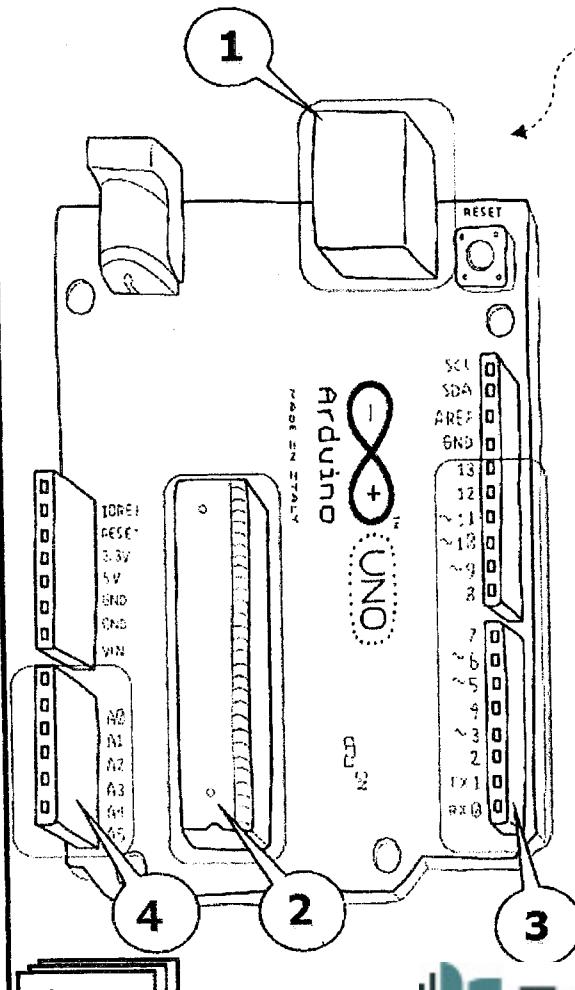
### العمل المطلوب:

١ - لإنجاز هذه التجربة تحتاج إلى اللوحة الموقالية :



\* أضع العلامة (X) أمام الإجابة الصحيحة : 3.75

+ هذه اللوحة تمثل :

لوحة تجارب     لوحة ذكية     لوحة تحكم مبرمجة

+ العنصر رقم (١) في اللوحة هو :

مدخل رقمي     مدخل الطاقة     مدخل USB

+ العنصر رقم (٢) في اللوحة هو :

المعالج الدقيق     المعالج الرقيق     المعالج الذكي

+ العنصر رقم (٣) في اللوحة هو :

منافذ رقمية     منافذ جانبية     منافذ تماضية

+ العنصر رقم (٤) في اللوحة هو :

منافذ رقمية     منافذ جانبية     منافذ تماضية

ن 0.25



ب - ماذا يسمى البرنامج المستعمل لبرمجة لوحة الأردوينو :

 mPlock

 mBlock

 nBlock

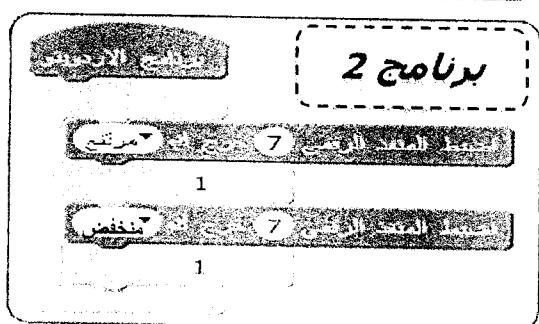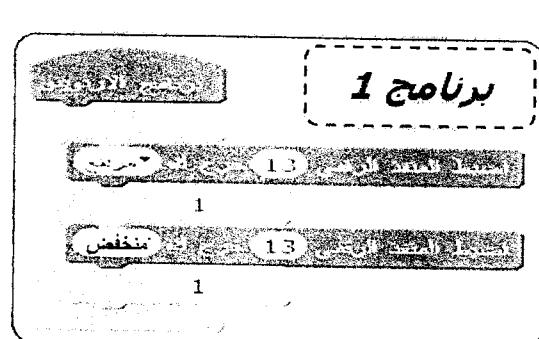2 - تأمل التركيبة التالية ثم أجب "بصواب" أو "خطأ" مع تصحيح الخطأ إن وجد :




السؤال	صواب أو خطأ (إن وجد)	ن 2.5	ن 4
البرنامج المناسب لتشغيل التجربة هو البرنامج 1			
النتيجة المتحصل عليها للتجربة مع برنامجه المناسب هي ضخ الماء بصفة مستمرة			
الجهد المناسب لتنفيذ اللوحة يتراوح بين 7V و 12V			
يمثل منفذ GND في لوحة الأردوينو القطب الموجب			
يوجد 2 منافذ GND بلوحة الأردوينو			

3 - أربط بسهم المقاطع بمفهومها المناسب (استعمال المسطرة للربط) :


- تكرار أوامر البرمجية الموجودة داخله إلى الأبد
- الإنظار مدة زمنية معينة
- يعني أن المتقبل يشتغل
- يعني أن المتقبل لا يشتغل

- فرعي
- مفتوح
- مغلق
- مترافق

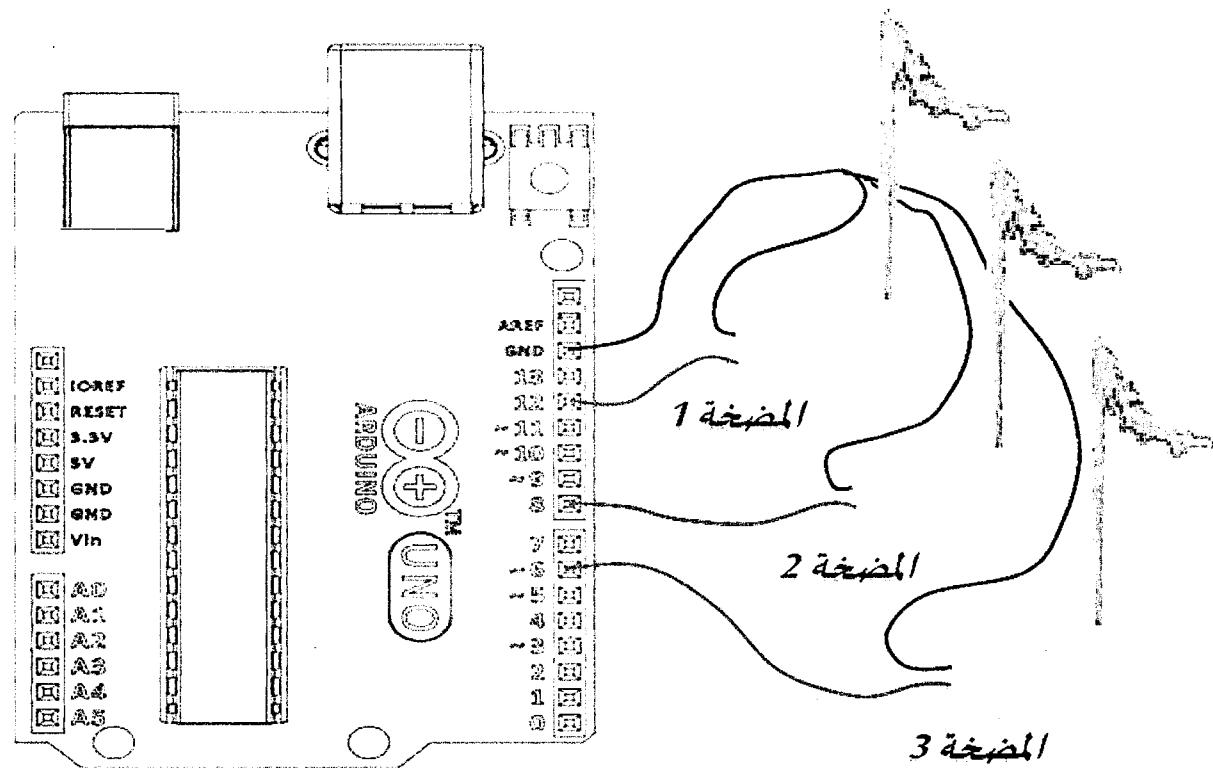
٤ - تمثل الصورة المولالية طريقة ربط ٣ مضخات مع لوحة الأردوينو :



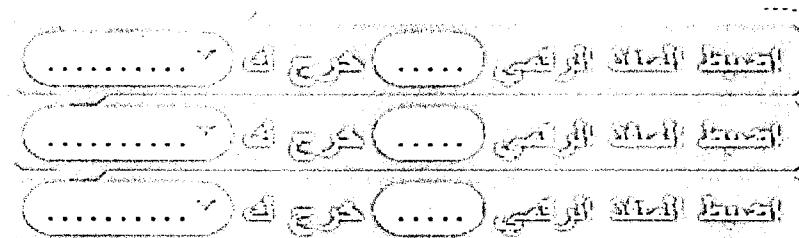
٤ أكمل البرنامج المولالي وفق المعطيات التالية : ٧



تضخ المضخة 1 الماء  
لمدة 2 ثواني

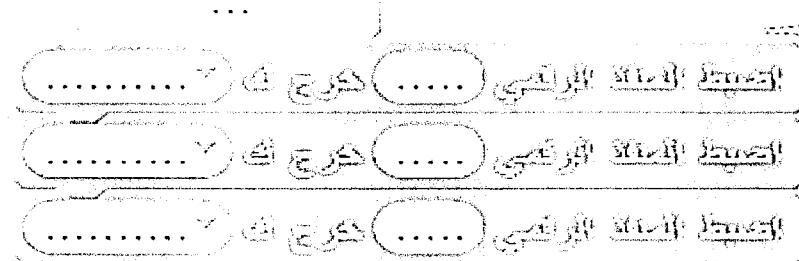

تضخ المضخة 2 الماء  
لمدة 1 ثواني

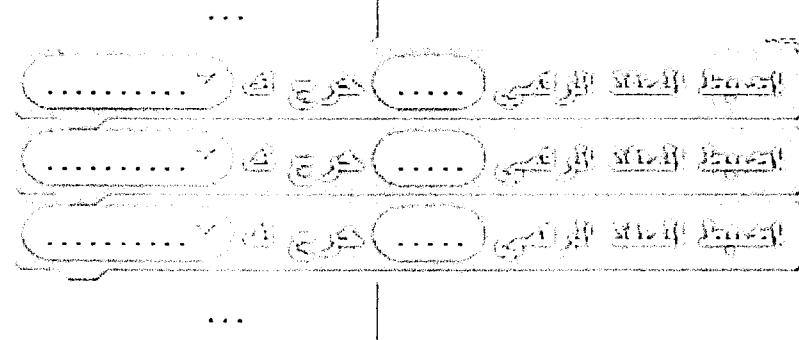

تضخ المضخة 3 الماء  
لمدة 2 ثواني